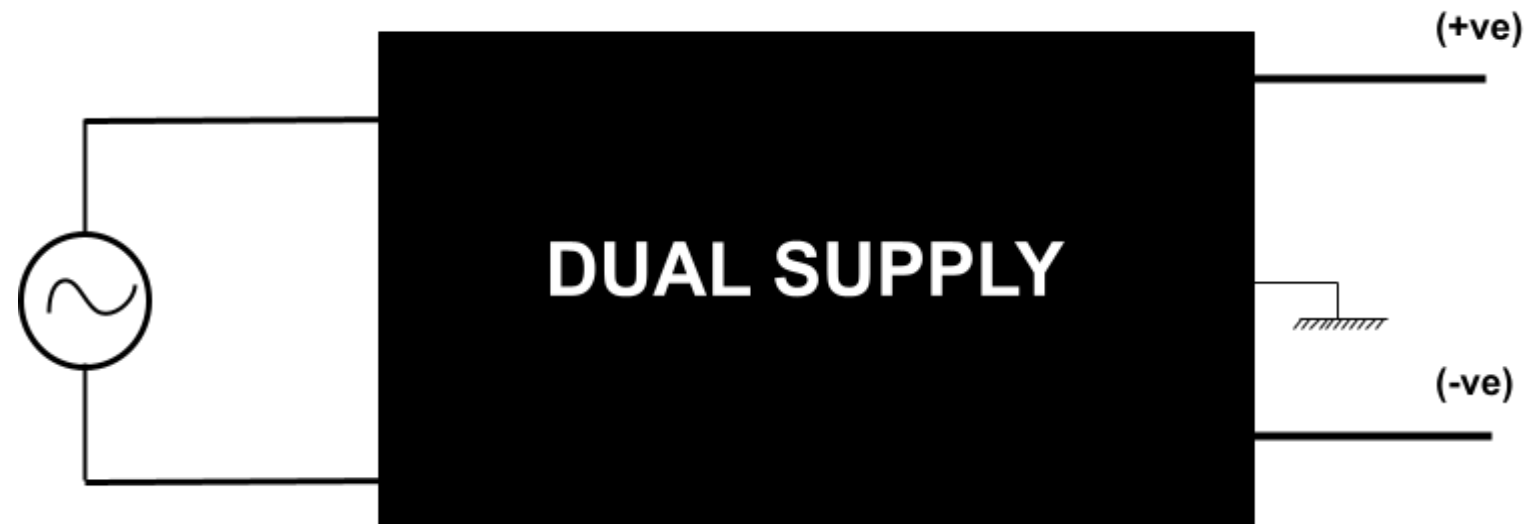


REGULATED DUAL POWER SUPPLY



The circuit can be modified to different desired outputs by varying the regulators in the circuit. Refer to the table below.

| Desired Output | T-1 | IC-1 | IC-2 |
|----------------|------------------|------|------|
| +5V,-5V | 7.5-0-7.5, 250mA | 7805 | 7905 |
| +9V,-9V | 12-0-12, 250mA | 7809 | 7909 |
| +15V,-15V | 15-0-15, 250mA | 7815 | 7915 |
| +18V,-18V | 18-0-18, 250mA | 7818 | 7918 |
| +24V,-24V | 24-0-24, 250mA | 7824 | 7924 |